### TECHNISCHE UNIVERSITÄT DORTMUND

# Anfängerpraktikum Physik Sommersemester 2014

# V500a Der Photoeffekt

10.06.2014

1.Abgabe: 17.06.2014

Leonard Wollenberg Joshua Luckey johannes.schlueter@udo.edu joshua.luckey@udo.edu

#### 1 Einleitung

#### 2 Theorie

#### 3 Durchführung

#### 4 Auswertung

Im folgenden Abschnitt sind während des Versuchs aufgenommenen Messwerte und die aus diesen berechneten Ergebnisse sowohl tabellarisch als auch grafische dargestellt. An entsprechender Stelle sind Anmerkungen und Erklärungen zu den Rechnungen und Ergebnissen gegeben.

Die Messfehler der aufgenommenen Größen wurden allgemein mit der kleinsten Skaleneinteilung des jeweiligen Messgeräts angenommen.

#### 4.1 Bestimmung der Dispersionsspannung von Dioden

Die für die fünf Dioden aufgenommenen Messwerte für Strom I und Spannung U sind für jeweils eine Diode in den Tabellen 1, 2, 3, 4 und 5 aufgelistet.

In den Abbildungen 1 bis 5 sind die Messwerte für die Stromstärke I gegen die der Spannung, der jeweiligen Diode, aufgetragen. In diesen Abbildungen befinden sich auch die jeweiligen Regressionsgeraden der Messwerte für den annähernd linearen Teil der I-U-Kennlinie. Diese Regressionen wurde mit Hilf der Python-Bibliothek SciPy [1] und dem Ansatz


$$I(U) = A \cdot U + I_0 \tag{1}$$

bestimmt.

Die Parameter der fünf Regressionsgeraden sind in Tabelle 6 zu finden. In dieser Tabelle befinden sich ebenfalls die, als Nullstellen der Regressionsgeraden bestimmten, Dispersionsspannungen der jeweiligen Diode.

Spannung	Strom	Spannung	Strom
U [V]	I[A]	U [V]	I[A]
$4,60 \pm 0,05$	$20.0 \pm 0.5$	$4,15 \pm 0,05$	$7,0 \pm 0,5$
$4,55 \pm 0,05$	$19.0 \pm 0.5$	$4,10 \pm 0.05$	$ 6,0 \pm 0,5 $
$4,50 \pm 0,05$	$18,0 \pm 0,5$	$4,05 \pm 0,05$	$5.0 \pm 0.5$
$4,45 \pm 0,05$	$16.0 \pm 0.5$	$3,95 \pm 0,05$	$4.0 \pm 0.5$
$4,40 \pm 0,05$	$14.0 \pm 0.5$	$3,85 \pm 0,05$	$3,0 \pm 0,5$
$4,35 \pm 0,05$	$13.0 \pm 0.5$	$3,80 \pm 0,05$	$2.0 \pm 0.5$
$4,30 \pm 0,05$	$11.0 \pm 0.5$	$3,70 \pm 0.05$	$1.5 \pm 0.5$
$4,25 \pm 0,05$	$10.0 \pm 0.5$	$3,60 \pm 0,05$	$1,0 \pm 0,5$
$4,20 \pm 0,05$	$9,0 \pm 0,5$	$3,40 \pm 0,05$	$0.5 \pm 0.5$
$4,15 \pm 0,05$	$8,0 \pm 0,5$	_	-


**Tabelle 1:** Messwerte der Spannung und des Stroms für die blaue Diode mit der Wellenlänge  $465\,\mathrm{nm}$ 

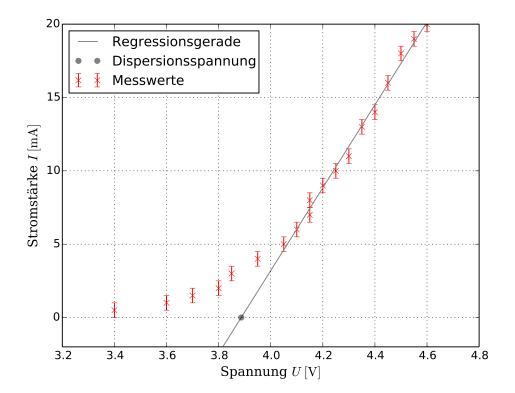

**Abbildung 1:** Grafische Darstellung der Messwerte für die I-U-Kennlinie der blauen Diode und der Bestimmung der Dispersionsspannung

$\begin{array}{c} \text{Spannung} \\ U \text{ [V]} \end{array}$	Strom I [A]	$\begin{array}{c c} \text{Spannung} \\ U \text{ [V]} \end{array}$	Strom I [A]
$2,25 \pm 0,05$	$19.0 \pm 0.5$	$2,05 \pm 0,05$	$8,0 \pm 0,5$
$2,25 \pm 0,05$	$18,0 \pm 0,5$	$2,00 \pm 0,05$	$5,0 \pm 0,5$
$2,20 \pm 0,05$	$17.0 \pm 0.5$	$1,95 \pm 0,05$	$2.5 \pm 0.5$
$2,20 \pm 0,05$	$16.0 \pm 0.5$	$1,90 \pm 0,05$	$1.0 \pm 0.5$
$2,15 \pm 0,05$	$15.0 \pm 0.5$	$1,85 \pm 0,05$	$0.5 \pm 0.5$
$2,10 \pm 0,05$	$12,0 \pm 0,5$	_	-


**Tabelle 2:** Messwerte der Spannung und des Stroms für die grüne Diode mit der Wellenlänge  $565\,\mathrm{nm}$ 

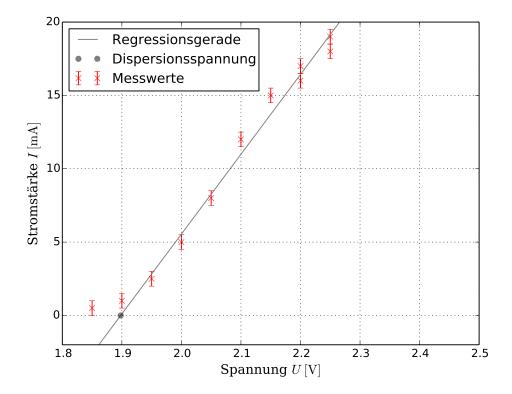

**Abbildung 2:** Grafische Darstellung der Messwerte für die I-U-Kennlinie der grünen Diode und der Bestimmung der Dispersionsspannung

Spannung	Strom	Spannung	Strom
U [V]	I[A]	U [V]	I[A]
$2,10 \pm 0,05$	$19.0 \pm 0.5$	$1,95 \pm 0,05$	$9,0 \pm 0,5$
$2,05 \pm 0,05$	$17.0 \pm 0.5$	$1,90 \pm 0,05$	$6.0 \pm 0.5$
$2,05 \pm 0,05$	$15.0 \pm 0.5$	$1,90 \pm 0,05$	$5.0 \pm 0.5$
$2,00 \pm 0,05$	$13.0 \pm 0.5$	$1,85 \pm 0,05$	$3,0 \pm 0,5$
$2,00 \pm 0,05$	$12.0 \pm 0.5$	$1,80 \pm 0,05$	$1,0 \pm 0,5$


**Tabelle 3:** Messwerte der Spannung und des Stroms für die gelbe Diode mit der Wellenlänge  $585\,\mathrm{nm}$ 

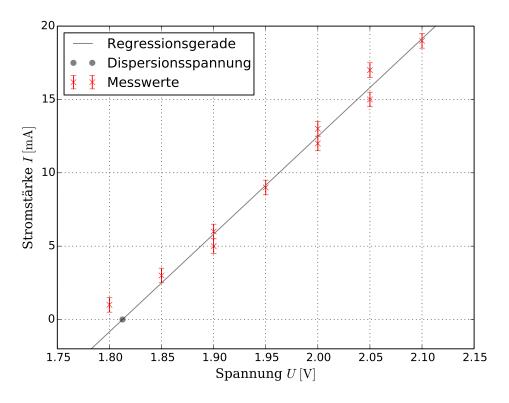

**Abbildung 3:** Grafische Darstellung der Messwerte für die I-U-Kennlinie der gelben Diode und der Bestimmung der Dispersionsspannung

Spannung	Strom	Spannung	Strom
U [V]	I[A]	U [V]	I[A]
$2,05 \pm 0,05$	$19.0 \pm 0.5$	$1,85 \pm 0,05$	$6.0 \pm 0.5$
$2,00 \pm 0,05$	$17.0 \pm 0.5$	$1,85 \pm 0,05$	$5,0 \pm 0,5$
$2,00 \pm 0,05$	$15.0 \pm 0.5$	$1,80 \pm 0,05$	$3,0 \pm 0,5$
$1,95 \pm 0,05$	$13.0 \pm 0.5$	$1,75 \pm 0.05$	$2,0 \pm 0,5$
$1,95 \pm 0,05$	$12,0 \pm 0,5$	$1,70 \pm 0.05$	$1,0 \pm 0,5$
$1,90 \pm 0,05$	$9,0 \pm 0,5$	_	-


**Tabelle 4:** Messwerte der Spannung und des Stroms für die orangefarbene Diode mit der Wellenlänge  $635\,\mathrm{nm}$ 

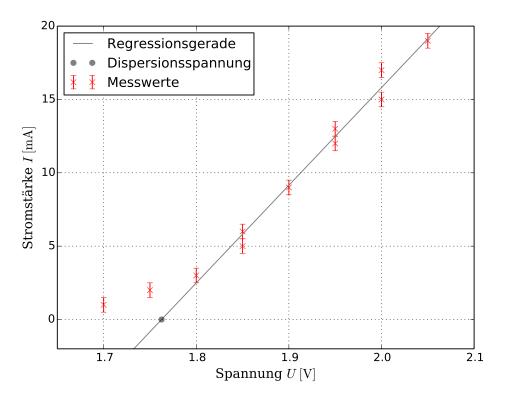

**Abbildung 4:** Grafische Darstellung der Messwerte für die I-U-Kennlinie der orangefarbenen Diode und der Bestimmung der Dispersionsspannung

Spannung	Strom	Spannung	Strom
U[V]	I[A]	U [V]	I [A]
$2,25 \pm 0,05$	$19.0 \pm 0.5$	$2,05 \pm 0,05$	$9,0 \pm 0,5$
$2,25 \pm 0,05$	$17.0 \pm 0.5$	$2,05 \pm 0,05$	$8,0 \pm 0,5$
$2,20 \pm 0,05$	$16.0 \pm 0.5$	$2,00 \pm 0,05$	$  6.0 \pm 0.5  $
$2,15 \pm 0,05$	$14.0 \pm 0.5$	$1,95 \pm 0,05$	$  4.0 \pm 0.5  $
$2,15 \pm 0,05$	$13.0 \pm 0.5$	$1,90 \pm 0,05$	$2.0 \pm 0.5$
$2,10 \pm 0,05$	$11.0 \pm 0.5$	$1,85 \pm 0,05$	$0.5 \pm 0.5$

Tabelle 5: Messwerte der Spannung und des Stroms für die roten Diode mit der Wellenlänge  $657\,\mathrm{nm}$ 

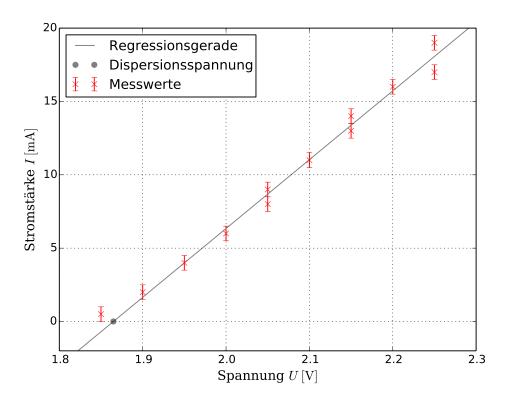


**Abbildung 5:** Grafische Darstellung der Messwerte für die I-U-Kennlinie der roten Diode und der Bestimmung der Dispersionsspannung

Wellenlänge	Frequenz	Steigung	y-Achsenabschnitt	Dispersionsspannung
$\lambda \text{ [nm]}$	f [PHz]	$A [\mathrm{mA}  \mathrm{V}^{-1}]$	$I_0 [\mathrm{mA}]$	$U_D$ [V]
465	0,645	$28 \pm 1$	$-110 \pm 3$	3,887
565	0,531	$54 \pm 3$	$-103 \pm 6$	1,898
585	0,512	$67 \pm 3$	$-121 \pm 6$	1,813
635	0,472	$67 \pm 3$	$-117 \pm 6$	1,763
657	0,456	$47 \pm 2$	$-88 \pm 3$	1,865

Tabelle 6: Regressionsparameter für die jeweils angegbenen Wellenlängen und Frequenzen

# 4.2 Bestimmung des Abhängigkeit der Dispersionsspannung von der Lichtfrequenz

Die Werte für die Dispersionsspannung  $U_D$  aus Tabelle 6 sind in Abbildung 6 gegen die Frequenzen des emittierten Lichtes der jeweiligen Diode aufgetragen.

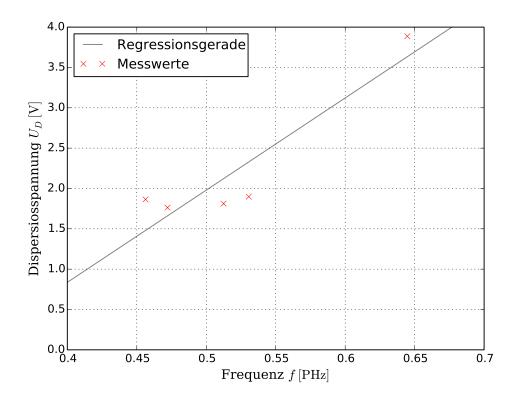

**Abbildung 6:** Grafische Darstellung des Zusammenhangs zwischen der Dispersionsspannung und der Frequenz einer Diode mit Regressionsgerade

Die lineare Regression wurde wiederum mit SciPy berechnet, wodurch sich die Parameter für den Ansatz

$$U(f) = B \cdot f + U_0 \tag{2}$$

$$B = (1.1 \pm 0.3) \cdot 10^{-14} \,\mathrm{V}\,\mathrm{s} \tag{2a}$$

$$U_0 = (-4 \pm 2) \,\mathrm{V}$$
 (2b)

ergeben. Der Theorie nach entspricht die Steigung dieser Geraden gerade dem Quotienten aus dem planckschen Wirkungsquantum h und der Elementarladung  $e_0$ , sodass

$$\frac{h}{e_0} = B = (1.1 \pm 0.3) \cdot 10^{-14} \,\mathrm{V}\,\mathrm{s}$$
 (3)

gilt.

#### 5 Diskussion

Im folgenden Abschnitt werden die in der Auswertung erhaltenen Ergebnisse noch einmal abschließend diskutiert und dabei auf ihre Plausibilität hin überprüft. Dabei wird auch Bezug auf den Versuchsaufbau und die -durchführung genommen.

Der erhaltene Wert für den Quotienten aus planckschem Wirkungsquantum und Elementarladung (3) weißt mit einer relativen Abweichung von 180% einen sehr großen Fehler zum Literaturwert  $4,136 \cdot 10^{-15} \,\mathrm{V\,s}$  [1] auf. Dieser Fehler lässt sich durch die Genauigkeit der durchgeführten Messungen und dens somit abweichenden Dispersionsspannungen begründen. Dies fällt wegen der geringen Größenordnung der Naturkonstante  $^h/e_0$  ins Gewicht, da so geringe Abweichungen der Messwerte für Strom und Spannung die in der Größenordnung  $10^1$  und  $10^{-3}$  aufgenommen wurden, große Auswirkung auf kleinere Größenordnungen haben.

## Literatur

[1] SciPy. URL: http://docs.scipy.org/doc/ (besucht am 02.06.2014).