TECHNISCHE UNIVERSITÄT DORTMUND

Anfängerpraktikum Physik Sommersemester 2014

NHV1 Die Solarzelle

03.06.2014

1.Abgabe: 10.06.2014

Joshua Luckey

joshua.luckey@udo.edu

1 Einleitung

EINLEITUNG

2 Theorie

In folgendem Abschnitt werden der Aufbau und die Funktionsweise einer Solarzelle erläutert. Zunächst werden jedoch die, für die Funktionsweise der Solarzelle wichtigen, Eigenschaften von Halbleitern, sowie die Auswirkung von Dotierung auf Halbleiter betrachtet.

2.1 Eigenschaften von Halbleitern und Dotierung

Bei Halbleiten (z.B. Silizium) handelt es sich um Elemente, die sich aufgrund ihrer Eigenschaften in Bezug auf die elektrische Leitfähigkeit zwischen Leitern und Nichtleitern einordnen lassen. Diese Eigenschaft lässt sich mit Hilfe des Bändermodells beschreiben, welches zwei Elektronenbänder, das Valenzband und das Leiterband unterscheidet. Das Valenzband ist dabei das oberste vollständig mit Elektronen besetzte Band. Ein elektrischer Strom wird von einem Material jedoch nur im Leitungsband transportiert. Bei Leitern berühren sich diese beiden Bänder, so dass diese jeder Zeit elektrischen Strom leiten können. Bei Nichtleitern ist das genaue Gegenteil der Fall hier ist die Bandlücke zwischen Leiter- und Valenzband so groß, dass diese nicht überwunden werden kann. Bei Halbleitern berühren sich die beiden Bänder zwar nicht, doch ist die Bandlücke so klein, dass sie schon durch thermische Energie überwunden werden kann. Geschieht dies, so entsteht im Valenzband eine Elektronenfehlstelle, ein sogenanntes Loch, welches ebenfalls zu Leitung beiträgt.

Durch Dotierung mit Fremdatomen kann man die Leitungseigenschaften von Halbleiten noch weiter verbessern. N-dotierten Halbleitern, wie beispielsweise Silizium, wurde ein Fremdatom eingebracht, welches ein Elektron mehr besitzt als eine Atom des Halbleiters (z.B. Phosphor). Entsprechend verhält es sich bei p-dotierten Halbleitern, mit dem Unterschied, dass in diese ein Fremdatom mit einem Elektron weniger eingebracht wurde (z.B. Aluminium).

Werden nun zwei unterschiedlich dotierte Halbleiter zusammen gebracht, rekombinieren die Elektronen aus dem n-dotierten mit den Löchern aus dem p-dotiertem Teil an der Kontaktfläche, dem sogenannten p-n-Übergang und bilden die Raumladungszone. Durch diese, Diffusion genannte, Bewegung der Elektronen in die p-dotierten Teil wird dieser, in der Nähe des p-n-Übergangs, negativ und der n-dotierte Teil positiv geladen. Durch diese Ladungstrennung wird ein elektrisches Feld E erzeugt, welches wiederum zu einem Strom I_D in Richtung der Feldlinien führt. Dieser lässt sich in Abhängigkeit des Sättigungsstroms

 \mathcal{I}_0 und der Diffusionsspannung Umit der Strom-Spannungscharakteristik einer Diode

$$I_D = I_0 \left(\exp\left(\frac{eU}{kT}\right) - 1 \right) \tag{1}$$

beschreiben.

2.2 Aufbau und Funktionsweise einer Solarzelle

Bei einer Solarzelle handelte es um ein Halbleiterbauelement, dessen grundsätzlicher Aufbau dem einer Diode gleicht. So besteht die Solarzelle aus einer n-dotierten Ober- und einem p-dotierten Unterseite. Dabei ist die n-dotierte Oberseite so dünn, dass sie Licht-durchlässig ist.

In einer nicht bestrahlten Solarzelle stellt sich ein, wie in Abschnitt 2.1 beschriebener Strom in np-Richtung ein. Da die n-dotierte Schicht Lichtdurchlässig ist, werden durch den photoelektrischen Effekt Elektronen-Loch-Paare in der Raumladungszone erzeugt. Dies führt zu einem dem Strom I_D entgegen gerichtetem Photostrom I_{Ph} so dass sich die Strom-Spannungscharakteristik einer Solarzelle zu

$$I_{SZ} = I_0 \left(\exp\left(\frac{eU}{kT}\right) - 1 \right) - I_{Ph} \tag{2}$$

ergibt.

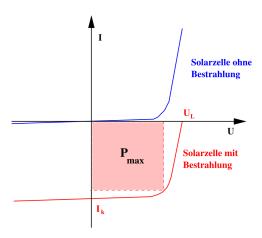


Abbildung 1: Qualitative Darstellung der I-U-Kennlinieeiner bestrahlen und einer unbestrahlten Solarzelle [1]

Die Strom-Spannung-Kennlinie (siehe Abbildung 1) einer Solarzelle wird durch die drei Größen Kurzschlussstrom I_K , Leerlaufspannung U_L und den Wirkungsgrad η charakterisiert.

Der Kurzschlussstrom, welcher bei konstanter Temperatur proportional zu Fläche der Solarzelle A_{SZ} und der Intensität des Lichtes J_{Ph} verläuft, stellt den maximalen Strom dar, der bei kurzgeschlossener Solarzelle (U=0) fließt. Analog dazu ist die Leerlaufspannung die maximale Spannung der Solarzelle, wenn an diese kein Verbraucher angeschlossen ist ($I_{SZ}=0$). Die Leerlaufspannung hängt, bei ebenfalls konstanter Temperatur logarithmisch von der Lichtintensität J_{Ph} ab, bis ein Sättigungswert erreicht ist und ist unabhängig von der Solarzellenfläche A_{SZ} . Der Wirkungsgrad beschreibt das Verhältnis von gelieferter elektrischer Leistung der Solarzelle P_{SZ} und der eingestrahlten Lichtleistung P_{Ph}

$$\eta = \frac{P_{aus}}{P_{ein}} = \frac{P_{SZ}}{P_{Ph}} = \frac{U \cdot I_{SZ}}{J_{Ph} \cdot A_{SZ}}.$$
 (3)

Das Maximum der Solarzellenleistung I_{SZ} kann als Flächeninhalt des größtmöglichen Rechtecks bestimmt werden, welches sich zwischen x- und y-Achse und der I-U-Kennlinie einzeichnen lässt (siehe Abbildung 1).

3 Durchführung

Vor Beginn des eigentlichen Versuchs werden die Maße der Solarzelle und die Offsets der des Abstandes von Lampe und Solarzelle aufgenommen. Dabei ist der erste Offset $d_{\rm off,1}$ der Abstand von der Solarzelle zur Steckplatte und der zweite $d_{\rm off,2}$ der Abstand der Lampe vom Nullpunkt der Skala. Für die Durchführung wir die Solarzelle dem Schaltplan in Abbildung 2 entsprechend mit den Multimetern und der Widerstandsdekade verbunden.

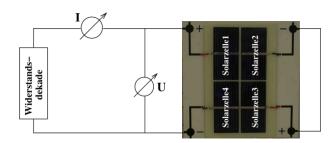


Abbildung 2: Plan der in diesem Versuch verwendeten Schaltung [1]

Zunächst werden der Kurzschlussstrom und die Leerlaufspannung für unterschiedliche Abstände von Solarzelle und Halogenlampe bestimmt. Für die Messung des Kurzschlussstromes wird dabei nur ein Ampermeter an die Solarzelle angeschlossen und der Strom I_K in Abhängigkeit des Abstandes d notiert. Entsprechend wir bei der Messung des Leerlaufspannung nur ein Voltmeter an die Solarzelle angeschlossen, dessen angezeigte Werte U_L ebenfalls in Abhängigkeit des Abstandes d notiert werden.

Die Messung der I-U-Kennlinie der Solarzelle erfolgt für vier unterschiedliche Abstände in denen der Kurzschlussstrom jeweils einen der Werte $30 \,\mathrm{mA}$, $50 \,\mathrm{mA}$, $75 \,\mathrm{mA}$ und $100 \,\mathrm{mA}$

annimmt. Bei einer Messung werden jeweils Strom I_{SZ} und Spannung U in Abhängigkeit des an der Widerstandsdekade eingestellten Widerstands R zwischen 1 Ω und 250 Ω aufgenommen.

4 Auswertung

4.1 Fehlerrechnung

5 Diskussion

Literatur

[1] Versuchsanleitung. NHV1: Die Solarzelle. URL: http://129.217.224.2/HOMEPAGE/PHYSIKER/BACHELOR/AP/SKRIPT/SolarzelleMP.pdf (besucht am 07.06.2014).